

# Serial Ports

Networks and Embedded Systems



Second Grade Level

Wolfgang Neff
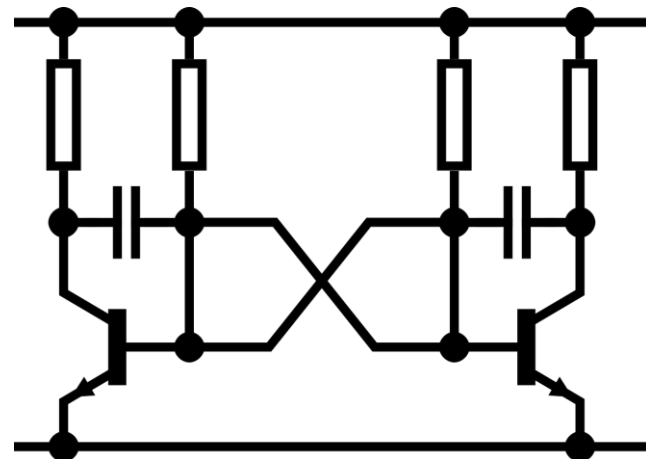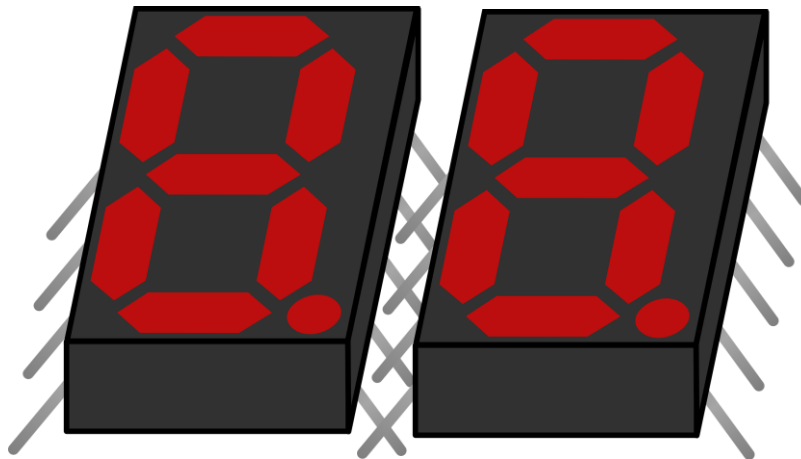
# Assignment 1

- Schematic

Bitte analysieren Sie den Schaltplan des 7-Seg-Clicks von MikroElektronika.



# Assignment 2

- Schematic

Bitte erstellen Sie aus dem Schaltplan des 7-Seg-Clicks die Programmieransicht der Schaltung.

