

# Serielle und parallele Schaltungen

Elektrotechnik

Wolfgang Neff

# Seriell und parallel (1)

- Elektronen sind chillige Typen




# Seriell und parallel (2)

- Bei seriell hat man keine Wahl




# Seriell und parallel (3)

- Bei parallel kann man auswählen

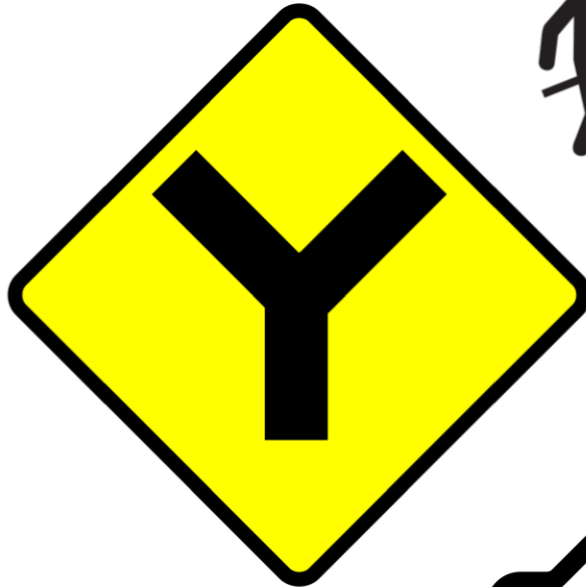

# Seriell und parallel (4)


- Seriell im Schaltplan

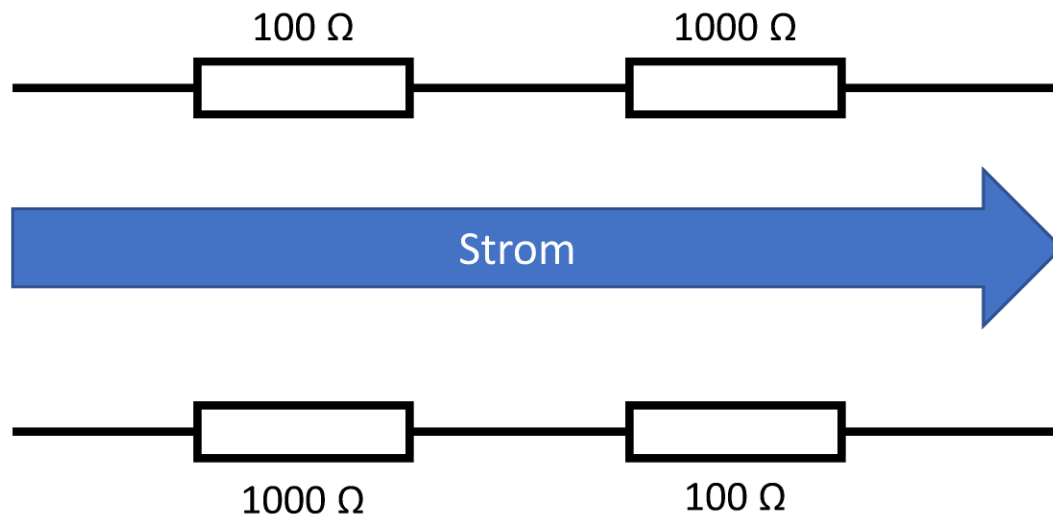

Egal wie, der Strom muss immer durch beide!

# Seriell und parallel (5)

- Parallel im Schaltplan

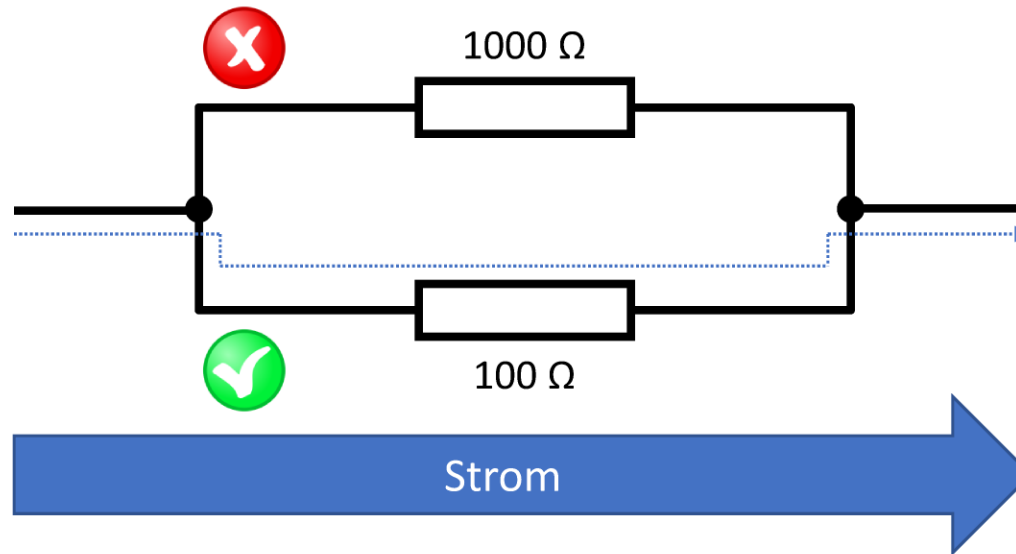

Nimm doch einfach den einfachen Weg!